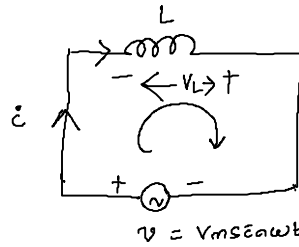


Behaviour of AC in Purely Inductive Circuit



$$v + v_L = 0$$

$$v = V_m \sin \omega t \quad \text{--- (1)}$$

$$\Rightarrow L \frac{di}{dt} = V_m \sin \omega t$$

$$= -(-L \frac{di}{dt})$$

$$\Rightarrow i = \frac{V_m}{L} \int \sin \omega t dt = \frac{L \frac{di}{dt}}{L}$$

$$= \frac{V_m}{L} \left[\frac{-\cos \omega t}{\omega} \right]$$

$$= -\frac{V_m}{\omega L} [\cos \omega t] \quad \text{--- (2)}$$

$$= -\frac{V_m}{\omega L} \sin \left(\frac{\pi}{2} - \omega t \right)$$


$$= \frac{V_m}{\omega L} \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$$

$$i = \frac{V_m}{X_L} \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$$

$$= I_m \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$$

$$I_m = \frac{V_m}{X_L}$$

$$X_L = \omega L \quad (2)$$

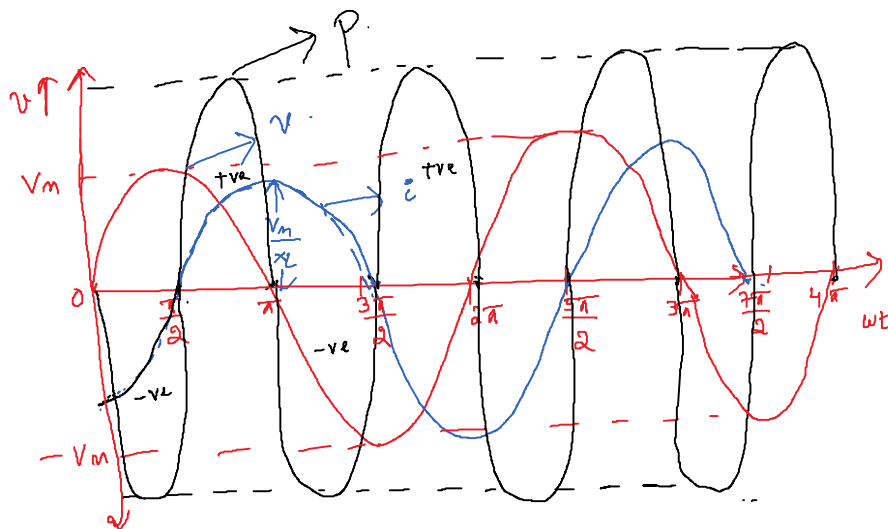

$$(1) \quad P_{inst} = v i = V_m \sin \omega t I_m \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) \quad \text{--- (1)}$$

$$= \frac{V_m I_m}{2} 2 \sin \omega t \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$$

$$= \left(\frac{V_m I_m}{2} \right) \left(2 \sin \omega t \sin \left(\frac{\pi}{2} - \omega t \right) \right)$$

$$\cos \omega t$$

$$P_{inst} = -\frac{V_m I_m}{2} \sin 2\omega t \quad \text{--- (2)}$$

$$\frac{V_m}{V} \frac{I_m}{I}$$

$$(2) \quad P_{avg} = 0$$

$$(3) \quad P_{\text{active}} / P_{\text{real}} = VI \cos \theta = \frac{VI \cos \frac{\pi}{2}}{2}$$

$$(4) \quad \text{Reactive power} = VI \sin \theta = V \bar{I} = \overset{0}{V_{\text{rms}} I_{\text{rms}}}$$

$$(5) \quad \text{Pf} = \cos \theta = \cos \frac{\pi}{2} = \underline{0} \quad (\text{lagging}) \quad = \frac{\text{Apparent power}}{\text{Apparent power}}$$

Q. 1. A pure inductive coil allows a current of 10A to flow from a 230V, 50Hz supply. Find (i) X_L (ii) Inductance of the coil (iii) power absorbed

231 mikt

(iv) Write down the eqⁿ for voltage and current.

$$(i) \quad X_L = \frac{V_{\text{rms}}}{I_{\text{rms}}} = \frac{230}{10} = \underline{23 \Omega}$$

$$(ii) \quad L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{23}{2\pi \cdot 50} = \underline{0.0734}$$

$$(iii) \quad \text{Avg power} = 0$$

$$(iv) \quad v = \overset{325.17}{V_{\text{m}} \sin \omega t} = 230\sqrt{2} \sin 314.15t$$

$$i = I_{\text{m}} \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$$= \underset{14.14}{10\sqrt{2}} \sin(314.15t - \frac{\pi}{2})$$