

Tuesday, January 4, 2022  
12:29 PM




$\theta = \tan^{-1} \frac{X_L}{R} = 90^\circ$

$v = V_m \sin \omega t$   
 $i = I_m \sin(\omega t - 90^\circ)$


$\underline{L}$   
 $\underline{v} = V_m \sin \omega t$   
 $\underline{i} = I_m \sin(\omega t - 90^\circ)$

$\underline{C}$   
 $\underline{v} = V_m \sin \omega t$   
 $\underline{i} = I_m \sin(\omega t + 90^\circ)$

## Series RC Circuit

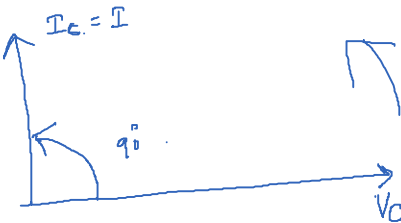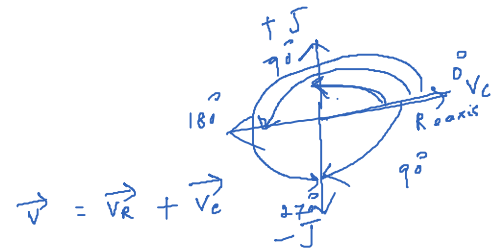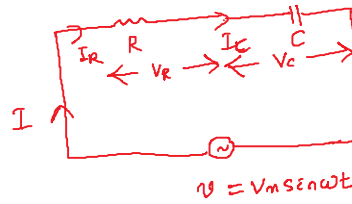

R-C

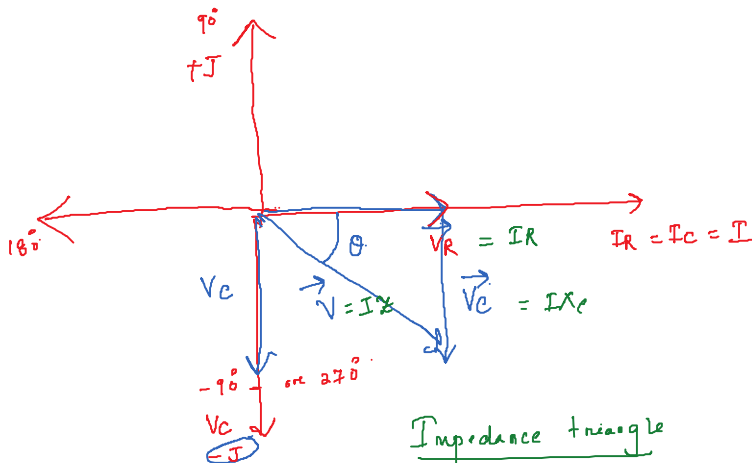

$$\vec{V} = \vec{V}_R + \vec{V}_C$$

$$= (IR + j0) + (0 - jIX_C)$$

$$I\vec{Z} = IR - jIX_C$$


$$\vec{Z} = R - jX_C \quad (1)$$

Complex Impedance

$$\vec{Z} = |Z| \angle -\theta$$

$$= \sqrt{R^2 + X_C^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right)$$

Impedance triangle

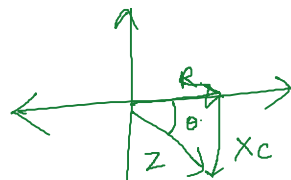

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right)$$

$$\frac{5}{5} \times \frac{5}{5} = 1$$

$$v = V_m \sin \omega t$$

$$i = \frac{V_m}{Z} \sin \omega t + \tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right)$$

$$v = V_m \sin \omega t$$

$$i = \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \sin \omega t + \tan^{-1} \left( \frac{X_C}{R} \right) \quad (3)$$

$$V = |V| \angle 0^\circ$$

$$I = \frac{|V| \angle 0^\circ}{|Z| \angle -\theta} = \frac{|V|}{|Z|} \angle +\theta \quad (4)$$

Q. A current of  $0.9A$  flows through a series combination of  $R = 120\Omega$  and  $X_C = 250\Omega$ .  
Find  $Z$ ,  $P_f$ ,  $V$ ,  $V_R$ ,  $V_C$ ,  $P_{app}$ ,  $P_{active}$ ,  $P_{reactive}$ ?

Solution

(a)  $Z = 120 - j250 = 277.308 \angle -64.4^\circ$

(b)  $P_f = \cos \theta = \cos(-64.4^\circ) = 0.432$  Leading

(c)  $V = IZ = 0.9 \angle 0^\circ \times 277.308 \angle -64.4^\circ = 249.56 \angle -64.4^\circ V$

$(V_C) = IX_C$   
 $= -jIX_C$

$= -j \times 0.9 \times 250$   
 $= -j(225)$

$= 225 \angle -90^\circ$

$a-jb$   
 $-j225$

(d)  $V_R = 0.9 \times 120 = 108 V$

(e)  $V_C = -jIX_C = 0.9 \angle 0^\circ \times 250 \angle -90^\circ = 225 \angle -90^\circ V$

(f)  $P_{app} = VI$   
 $= 249.56 \angle -64.4^\circ \times 0.9 \angle 0^\circ = 224.604 \angle -64.4^\circ VA$

(g)  $P_{active} = VI \cos \theta$   
 $= 249.56 \times 0.9 \cos 64.4^\circ = 97.02 W$

(h)  $P_{reactive} = VI \sin \theta$

$$= 249.56 \times 0.9 \approx 224.6$$

$$= 202.59 \text{ ~~VAR~~ } \underline{\underline{\text{VAR}}}$$