

Autumn - End Semester Examination,
2022

1st semester B. Tech.

BEE (EE10002)


Scheme of Evaluation

1) g) $P_{\text{active}} = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos(\theta - \phi)$


$$= \frac{230}{\sqrt{2}} \times \frac{5}{\sqrt{2}} \cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$= \frac{230}{\sqrt{2}} \times \frac{5}{\sqrt{2}} \cos \frac{\pi}{2} = 0$$

4(a)

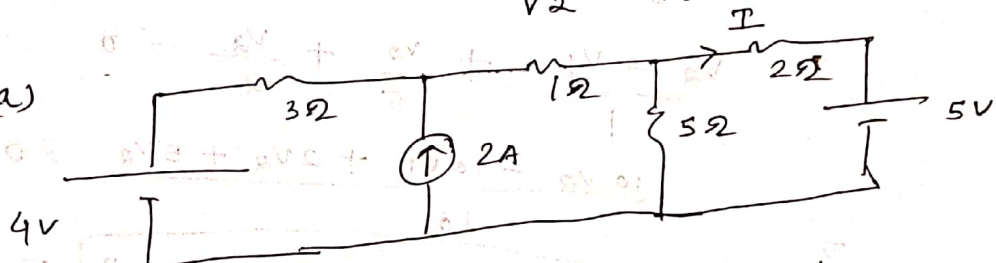

Consider 4V

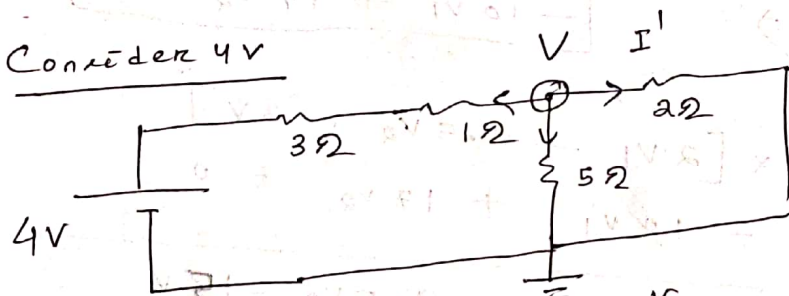

Applying nodal

$$\frac{V-4}{3} + \frac{V}{5} + \frac{V}{2} = 0$$

$$5V - 20 + 4V + 10V = 0$$

20


$$\frac{19.5, 2}{22.5, 1}$$

$$19V = 20$$

$$V = \frac{20}{19}$$

$$I = \frac{V}{2} = \frac{20}{38} = 0.526$$

1 mark

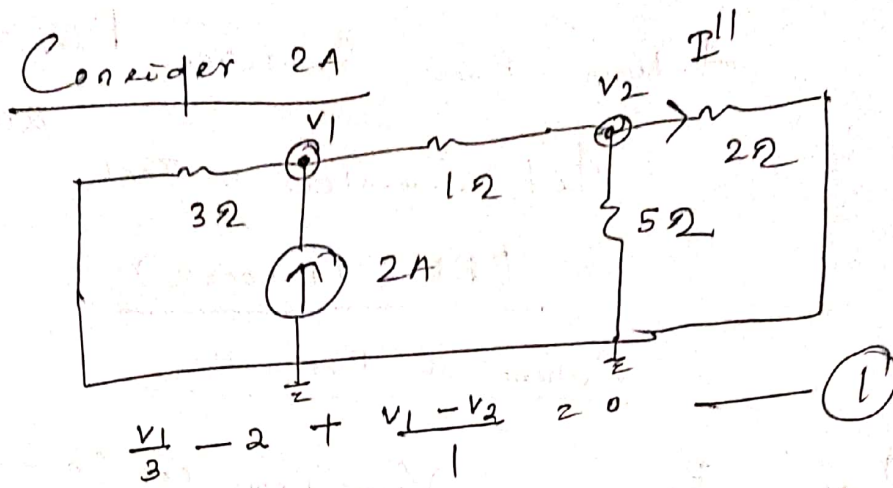

$$\Rightarrow \frac{V_1}{3} - 2 + \frac{V_1 - V_2}{1} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{4V_1 - 3V_2 = 6V} \quad \text{--- (2)}$$

$$\frac{V_2 - V_1}{1} + \frac{V_2}{5} + \frac{V_2}{2} = 0$$

$$\frac{10V_2 - 10V_1 + 2V_2 + 5V_2}{10} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{-10V_1 + 17V_2 = 0} \quad \text{--- (3)}$$

$$5 \times [2V_1 - 1.5V_2 = 3V]$$

$$-10V_1 + 17V_2 = 0$$

$$9.5V_2 = 15V$$


$$V_2 = \boxed{1.578V}$$

$$I_{11} = \frac{V_2}{2} = \frac{1.578}{2}$$

$$\boxed{I_{11} = 0.789A}$$

(1 mark)

Consider 5V

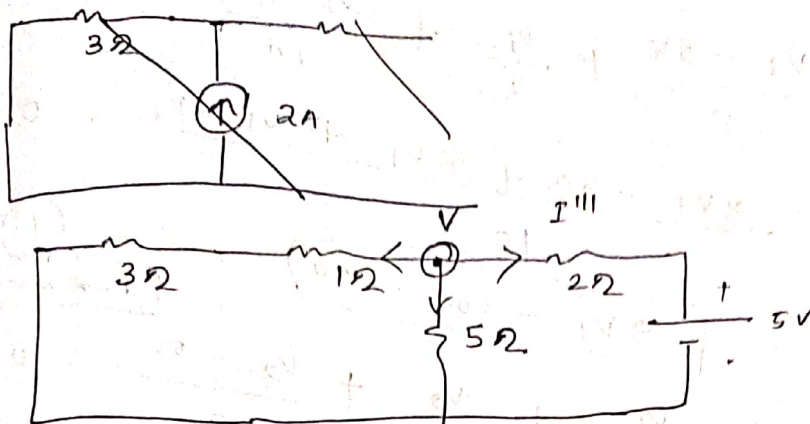

$$\frac{V}{4} + \frac{V}{5} + \frac{V-5}{2} = 0 \quad \begin{array}{r} 4, 5, 2 \\ 2, 5, 1 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{5V + 4V + 10(V-5)}{20} = 0$$


$$\Rightarrow 19V - 50 = 0$$

$$\Rightarrow V = \frac{50}{19} = 2.631V$$

$$\Rightarrow I''' = \frac{V-5}{2} = -1.1845A \quad \text{1 mark}$$

$$I = I' + I'' + I''' = 0.526A + 0.789A - 1.1845A = 0.1305A \quad \text{1 mark}$$

$$I = 0.1305A$$

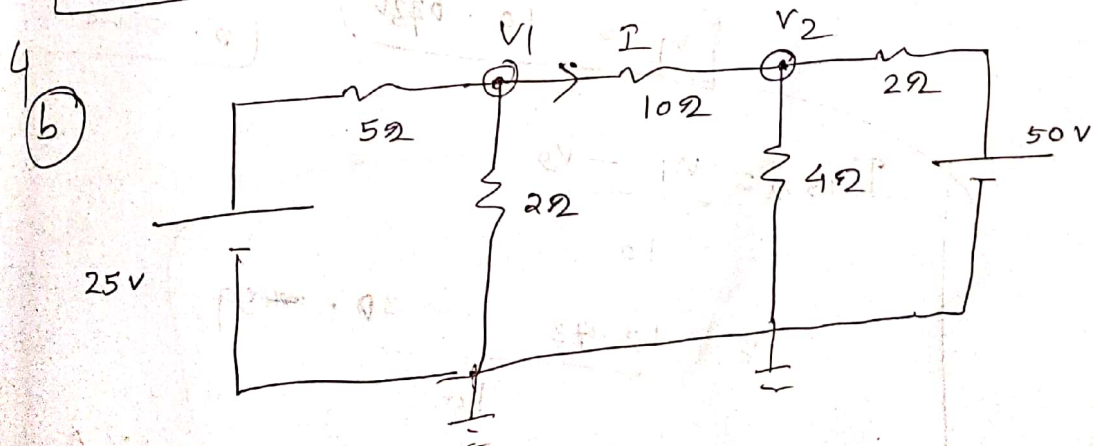

$$\frac{V_1 - 25}{5} + \frac{V_1}{2} + \frac{V_1 - V_2}{10} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{2V_1 - 50 + 5V_1 + V_1 - V_2}{10} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{8V_1 - V_2 = 50}$$

1 mark

$$\frac{V_2 - V_1}{10} + \frac{V_2}{4} + \frac{V_2 - 50}{2} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{2[V_2 - V_1] + 5V_2 + 10V_2 - 500}{20} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{-2V_1 + 17V_2 = 500}$$

1 mark

$$\begin{aligned} 8V_1 - V_2 &= 50 \\ \text{eqn} \times 2 \times 4 \Rightarrow -8V_1 + 68V_2 &= 2000 \end{aligned}$$

$\frac{17}{8} \times 2$

$$\frac{67V_2 = 2050}{V_2 = 30.59 \text{ V}}$$

$$\boxed{V_2 = 30.59 \text{ V}}$$

0.5 mark

$$8V_1 - 30.59 = 50$$

$$\boxed{V_1 = 10.073 \text{ V}}$$

0.5 mark


$$I_{10\Omega} = \frac{V_1 - V_2}{10}$$

$$= \frac{10.073 - 30.59}{10}$$

$$= -2.0517 \text{ A}$$

1 mark

6(b)

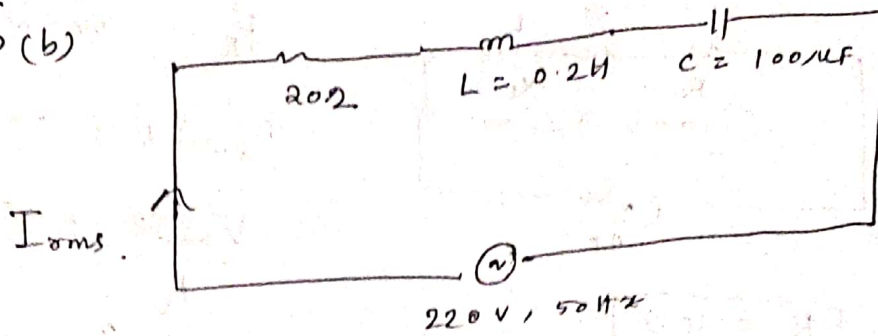

$$(i) \quad Z = R + j(X_L - X_C)$$

$$= 20 + j \left(2 \times 3.142 \times 50 \times 0.2 \right) - \frac{1}{2\pi \times 50 \times 100 \times 10^{-6}}$$

$$= 20 + j(62.84 - 31.82)$$

$$= 20 + j31.01$$

$$= 36.90 \angle 57.17^\circ \quad (1 \text{ mark})$$

$$= 5.962 \angle -57.17^\circ$$

$$(ii) \quad I_{rms} = \frac{220 \angle 0^\circ}{36.90 \angle 57.17^\circ} \quad (1 \text{ mark})$$

$$(iii) \quad V_R = I_{rms} R = 5.962 \times 20 = 119.24V$$

$$V_L = I_{rms} X_L = 374.65V$$


$$V_C = I_{rms} X_C = 189.71V \quad (1 \text{ mark})$$

$$(iv) \quad P_{consumed} = V_{rms} I_{rms} \cos \phi$$

$$= 220 \times 5.962 \cos 57.17^\circ$$

$$= 711.10W$$

(1 mark)

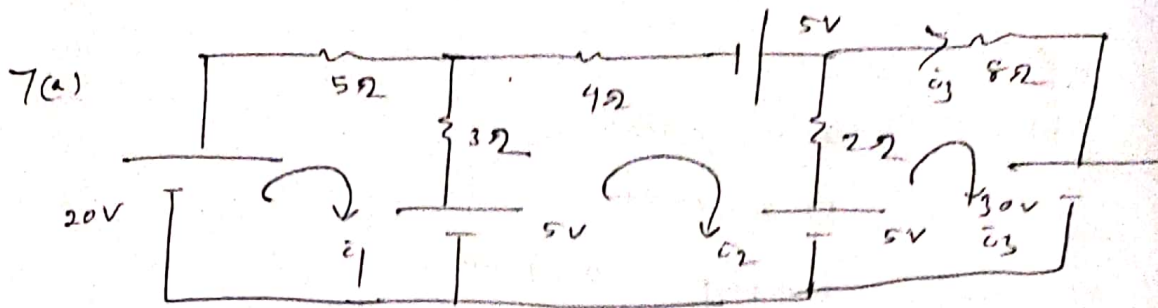

Mesh 1

$$20 - 5i_1 - 3(i_1 - i_2) - 5 = 0$$

$$20 - 8i_1 + 3i_2 - 5 = 0$$

$$\boxed{15 - 8i_1 + 3i_2 = 0} \quad \text{--- (1)}$$

1 mark

Mesh 2

$$5 - 3(i_2 - i_1) - 4i_2 + 5 = 0$$

$$-2(i_2 - i_3) - 5 = 0$$

$$5 - 3i_2 + 3i_1 - 4i_2 + 5 = 0$$

$$-2i_2 + 2i_3 - 5 = 0$$

$$5 + 3i_1 - 9i_2 + 2i_3 = 0$$

$$\boxed{3i_1 - 9i_2 + 2i_3 = -5} \quad \text{--- (2)}$$

Mesh 3

1 mark

$$5 - 2(i_3 - i_2) - 8i_3 - 30 = 0$$

$$2i_2 - 10i_3 - 25 = 0$$

$$\boxed{2i_2 - 10i_3 = 25} \quad \text{--- (3)}$$

1 mark

1 mark

$$\boxed{\begin{aligned} i_3(8\Omega) &= -2.349 \text{ A} \\ i_1 &= 2.157 \text{ A} \\ i_2 &= 0.752 \text{ A} \\ i_3 &= -2.349 \text{ A} \end{aligned}}$$

f.
(b)

$$a = 3 \text{ cm}^2$$

$$D = 25 \text{ cm}$$

$$\text{airgap} = 0.4 \text{ mm}$$

$$N = 200 \text{ turns}$$

$$I = 2 \text{ A}$$

$$\Phi_{\text{total}} = 0.24 \text{ mWb}$$

$$\begin{aligned} \text{Total magnetomotive force} &= NI \\ &= 200 \times 2 \\ &= 400 \text{ AT} \end{aligned}$$

$$\text{Total magnetomotive force} = \frac{NI}{l} = \frac{\text{magnetomotive force}}{l}$$

$$\text{Total magnetomotive force} = NI = H_c \times l_c$$

$$= 400 = \frac{B}{\mu_0 \mu_r} \times l_c + \frac{B}{\mu_0} \times l_{\text{gap}}$$

$$B = \frac{\Phi}{a} = \frac{0.24 \times 10^{-3}}{3 \times 10^{-4}}$$

$$= \frac{0.24 \times 10}{3}$$

$$= \frac{2.4}{3} = 0.8 \frac{\text{Wb}}{\text{m}^2} \quad \left(\begin{array}{l} 1 \\ 2 \text{ marks} \end{array} \right)$$

$$400 = \frac{0.8}{4\pi \times 10^{-7} \times \mu_r} \times 25 \times 10^{-2}$$


$$+ \frac{0.8}{4\pi \times 10^{-7}} \times 0.4 \times 10^{-3}$$

$$400 = \frac{2 \times 250,000}{\mu r} + 254.614$$

$$\mu r = \frac{2 \times 250,000}{145.386} = 1719.56 \times 2 = 3439.12$$

1 mark

8(b)

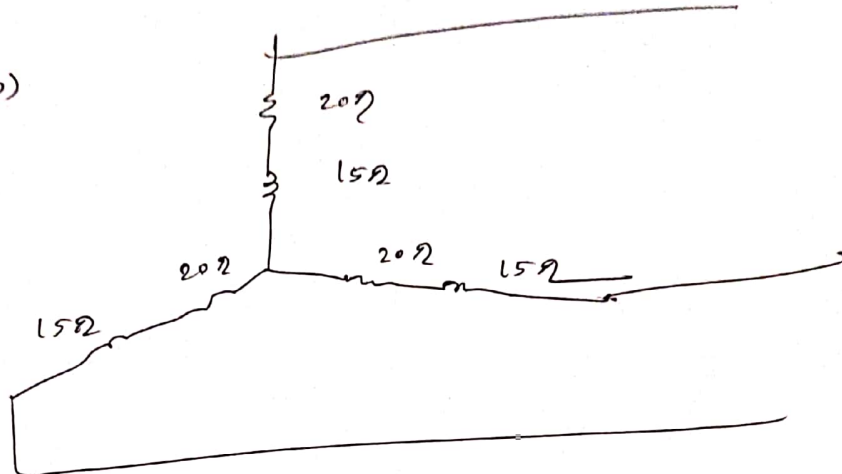

$$V_L = 400 \text{ V}$$

$$V_{ph} = \frac{V_L}{\sqrt{3}} = \frac{400}{\sqrt{3}}$$

$$= 230.94 \text{ V}$$

2 marks

$$Z_{ph} = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{(20)^2 + (15)^2}$$

$$= \sqrt{625} = 25 \Omega$$

$$(i) I_L = I_{ph} = \frac{V_{ph}}{Z_{ph}} = \frac{230.94}{25} = 9.23 \text{ A}$$

$$(ii) \text{ pf} = \frac{R_{ph}}{Z_{ph}} = \frac{20}{25} = 0.8$$

$$(iii) P_{KW} = \sqrt{3} \times 400 \times 9.23 \times 0.8 = 5115.63 \text{ W}$$

Δ Connection

$$V_L = 400 \text{ V}$$

$$V_{ph} = 400 \text{ V}$$

$$(i) I_L = \sqrt{3} I_{ph}$$

$$= \sqrt{3} \frac{V_{ph}}{Z_{ph}}$$

$$= \sqrt{3} \times \frac{400}{25}$$

$$= 16\sqrt{3} \text{ A}$$

$$= 27.71 \text{ A}$$

$$(ii) \cos \phi = \frac{R_{ph}}{Z_{ph}} = 0.8$$

$$(iii) P = \sqrt{3} \times 400 \times 27.71 \times 0.8 = 15357 \text{ W}$$

6(a)

$$X_L = 9.168 \Omega \quad (1 \text{ mark})$$

$$R_{\text{coil}} = 9 \Omega \quad (1 \text{ mark})$$

$$V = 128.5 \text{ V} \quad (2 \text{ marks})$$

8(a) $R = 180 \Omega$

$$C = 6.36 \mu\text{F}$$

$$L = 1.59 \text{ H}$$

(1 mark)

(1 mark)

(2 marks)

$$R = \frac{V}{I_0} = \frac{240 \text{ V}}{0.5 \text{ A}}$$

$$= 480 \Omega$$

At Resonance condition

$$X_L = X_C$$

$$X_C = \frac{V_C}{I_0} = \frac{250}{0.5} = 500$$

$$\frac{500}{2\pi \times 50 \times C}$$

$$C = 6.36 \mu\text{F}$$

$$X_L = \frac{V_L}{I_0} = \frac{250}{0.5} = 500$$

$$\frac{500}{2\pi \times 50 \times L}$$

$$L = 1.59 \text{ H}$$