

SPRING MID-SEM EXAM SOLUTION

DIGITAL ELECTRONICS

EC - 2011

1) a) $P \rightarrow 11101101$
 $Q \rightarrow 11100110$
 $\underline{\hspace{1cm}}$
 $00000111 \quad (1)$

b) Explanation (1)

c) $F = (A+B+C)(\overline{D+E}) + (A+B+C)(D+E)$
 $= (A+B+C)[(\overline{D+E}) + (D+E)] \quad (0.5)$
 $= A+B+C \quad (0.5)$

d) Even $C_1 = 1$
 $C_2 = 1$
 $C_3 = 0$

OR


odd $C_1 = 0$
 $C_2 = 0$
 $C_3 = 1$

Hamming no = $(011)_2 = 3 \quad (0.5)$

Correct code = 1100110 (0.5)

Hamming no = $(100)_2 = 4$


Correct code = 1111110

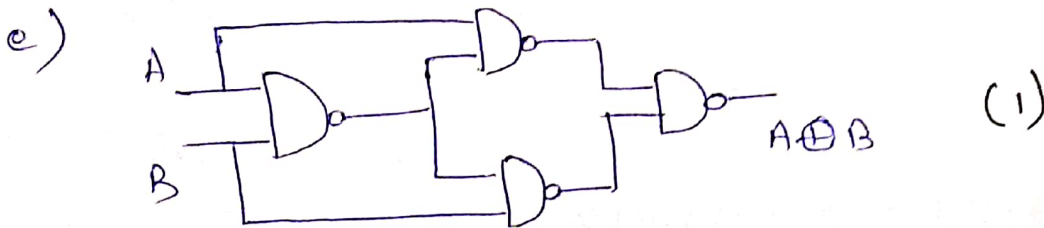

2)

wz \ yz	00	01	11	10
00		X	X	
01	0		X	0
11	0	0		0
10	0	0		

(2)

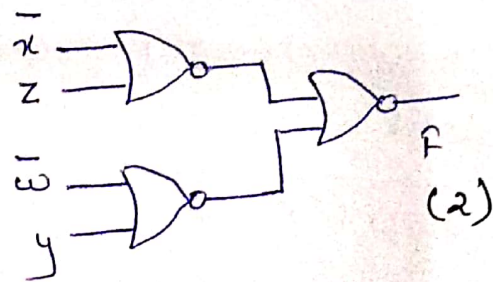

$F = (\overline{x} + z)(\overline{w} + y) \quad (1)$

3) a) $S_1 = A \oplus B$, $C_1 = AB \quad (1)$

$S = (A \oplus B) \oplus AB = (A \oplus B)\overline{AB} + (\overline{A \oplus B}) \cdot AB$

$= A\overline{B} + \overline{A}B + AB = A+B \quad (1)$


$C = (A \oplus B) \cdot AB = (\overline{A}B + A\overline{B}) \cdot AB$

$= 0 \quad (1)$

b) $AB + \bar{A}C = AB + \bar{A}C + BC$ (1)

Proof (1)

4) a)

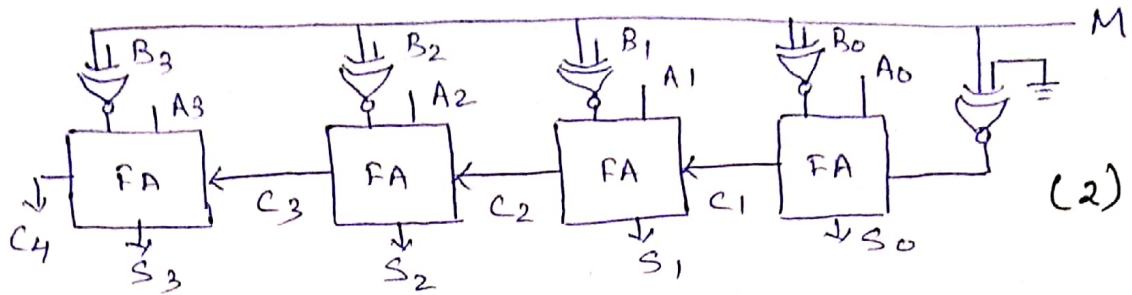

$M = 0 \rightarrow$ Subtraction

$M = 1 \rightarrow$ Addⁿ

2 Explanation - (1)

b) Advantage of Look-Ahead Carry (1)

$$C_1 = G_0 + P_0 C_0$$

$$C_2 = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0$$

$$C_3 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0$$

$$C_4 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_0$$

5) a)

D_1	D_0	D_3	D_2	A	B	V
0	0	0	0	x	x	0
1	0	0	0	0	1	1
x	1	0	0	0	0	1
x	x	1	0	1	1	1
x	x	x	1	1	0	1

$$A = D_2 + D_3$$

$$B = D_3 \bar{D}_2 + \bar{D}_0 \bar{D}_2 \quad (1)$$

Diagram - (1)

(1)

b) $1000 \ 0101 \ 1000$

$- 0111 \ 0100 \ 1001$

$\hline 0001 \ 0000 \ 1111 \quad (1)$

$- \quad \quad \quad 0110$

$\hline 0001 \ 0000 \ 1001 \quad (1)$

— X —